

LATTICE WATERING

Handout

Christian Müller, Jonas Heinemann, Kaan Dönmez, Valentin Pickel

Software Project on Internet Communication
Summer Term 2022
Freie Universität Berlin

May 15, 2022 (latest version)

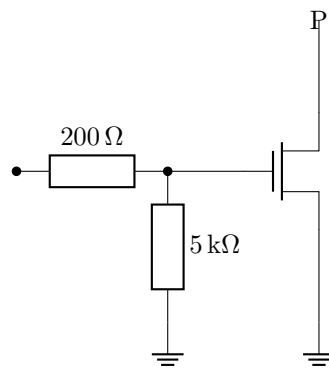


Figure 1: Circuit for the pump P.

Thus, we obtain:

$$I_2 = \frac{5\ \text{V}}{200\ \Omega} = 25\ \text{mA}$$

And:

$$I_3 = \frac{5\ \text{V}}{200\ \Omega} = 25\ \text{mA}$$